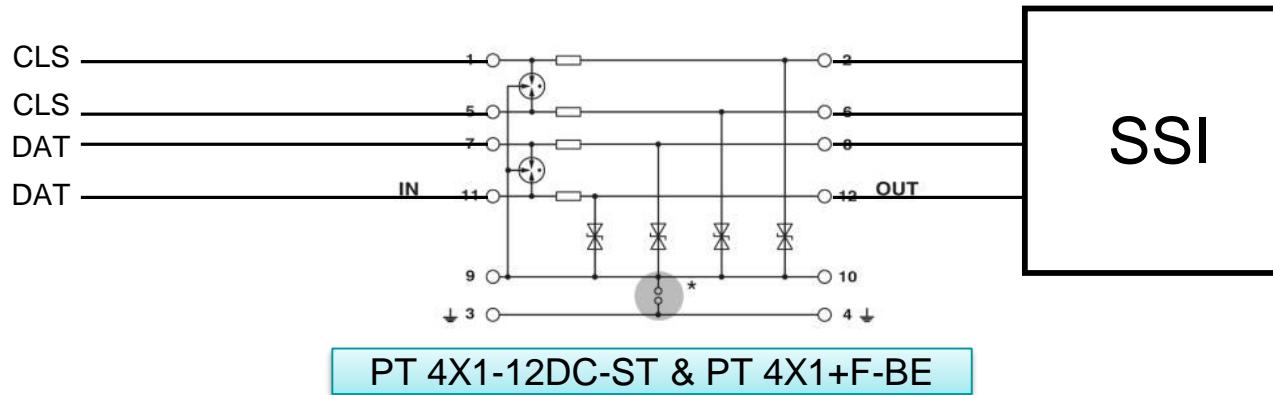



# Schutz einer SSI Schnittstelle



Hinweis:

Mit dieser Beschaltung (Klemme 9/10 als Verbindung zwischen den 12V-Dioden) wird ein 24 V Feinschutz zwischen allen Adern realisiert.

# Schutz einer SSI Schnittstelle

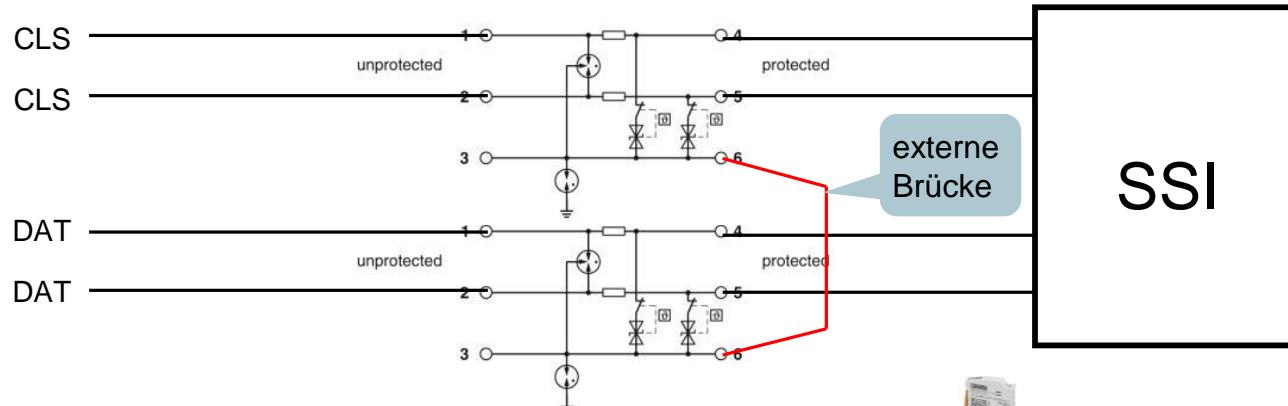


TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I




Hinweis:

Mit dieser Verdrahtung (Brücke an Klemmstelle 6) wird ein 24 V Feinschutz zwischen allen Adern realisiert.

# Schutz einer SSI Schnittstelle

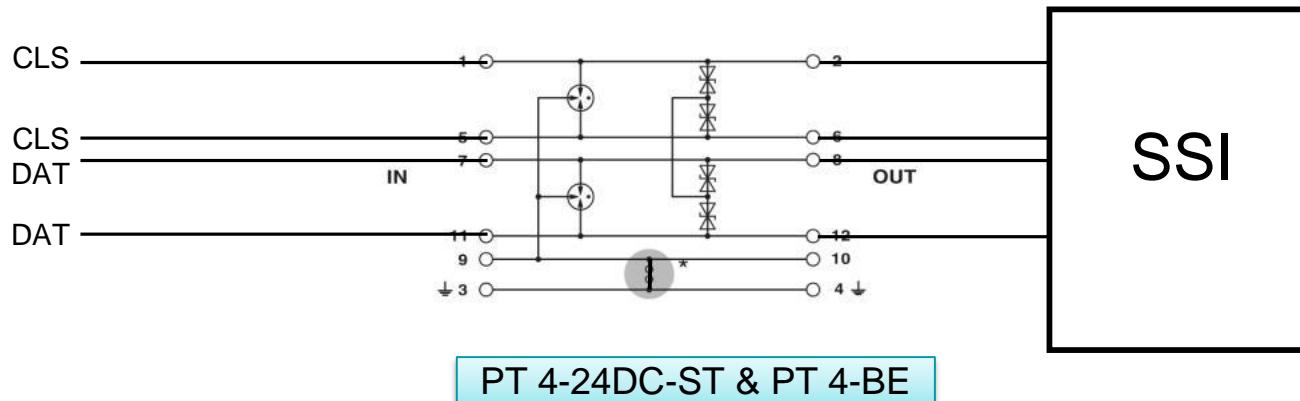

# Protection of an SSI interface

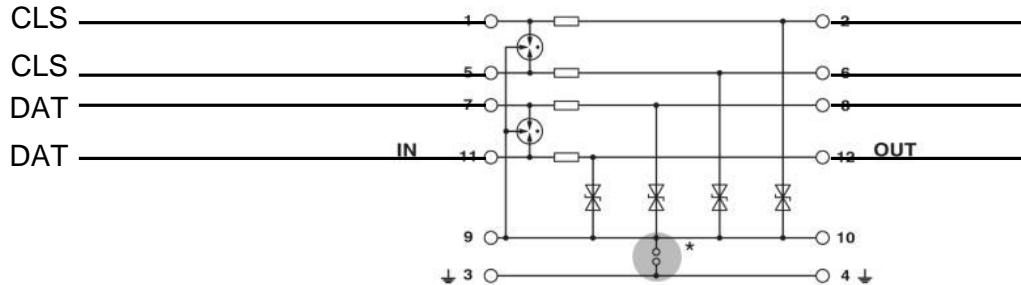

SSI


PT 4X1-12DC-ST & PT 4X1+F-BE



Note:

With this circuitry (terminal 9/10 as a bridge between all 12 V diodes) a 24 V fine protection between all lines has been reached.

# Protection of an SSI interface

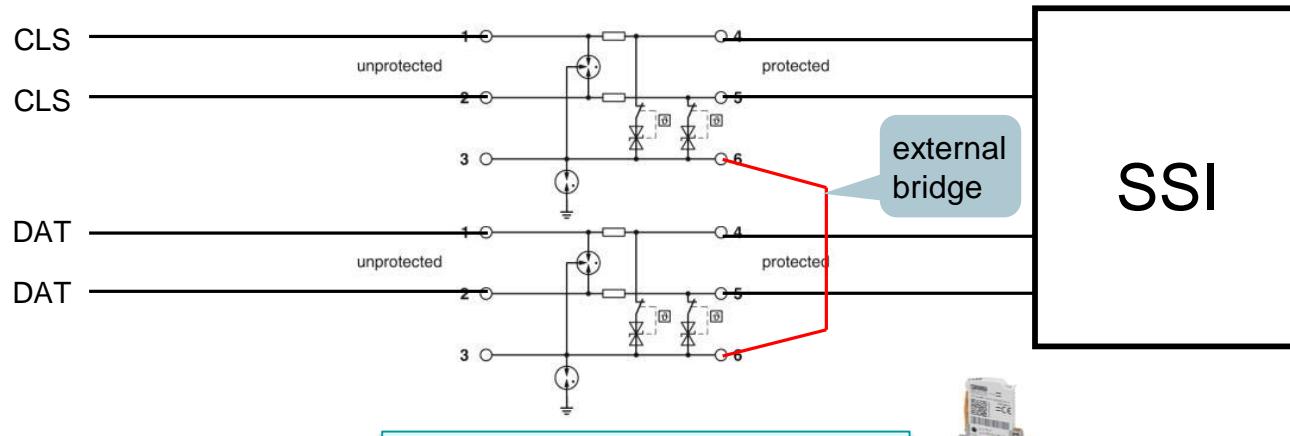

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I



Note:

With this wiring (bridge at terminal 6) a 24 V fine protection between all lines has been reached.

# Protection of an SSI interface

